



Hoja de calificación Practica 2

Fecha de calificación

Grupo

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Carnet:

Carnet:

Carnet:

Carnet:

Carnet:

Carnet:

| Descripción de Ponderación   | Valor | Observación | Punteo |
|--|-------|-------------|--------|
| Unidad Aritmética  | 66    |             |        |
| Sumador Placa  | 7     |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 6     |             |        |
| No realizó la suma con compuertas lógicas  | -100% |             |        |
| Restador   | 18    |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 10    |             |        |
| Manejo del sustraendo  | 7     |             |        |
| No realizó la resta con compuertas lógicas   | -100% |             |        |
| Multiplicador  | 13    |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 12    |             |        |
| Potencia   | 13    |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 12    |             |        |
| Resultado expresado en displays (decimal, incluyendo dos cifras)                           | 15    |             |        |
| Unidad Lógica Placa  | 12    |             |        |
| XNOR   | 3     |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 2     |             |        |
| AND  | 3     |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 2     |             |        |
| OR   | 3     |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 2     |             |        |
| NAND   | 3     |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 2     |             |        |
| Unidad Comparativa   | 12    |             |        |
| Contrucción del circuito   | 1     |             |        |
| Circuito funcionando correctamente   | 5     |             |        |
| Numero mayor y menor expresado en displays de 7 segmentos (decimal, incluyendo dos cifras) | 6     |             |        |
| Documentación  | 7     |             |        |
| Carátula   | 0,5   |             |        |
| Introducción   | 0,5   |             |        |
| Objetivos  | 0,5   |             |        |
| Funciones booleanas (Correctas)  | 1,5   |             |        |
| Mapas de Karnaugh  | 1     |             |        |
| Diagramas del diseño del circuito  | 1     |             |        |
| Equipo utilizado (Tabulado)  | 0,5   |             |        |
| Presupuesto  | 1     |             |        |
| Conclusiones   | 0,5   |             |        |
| No realizó simulación en Proteus   | -100% |             |        |

| Preguntas   | 3          |  |  | Total Individual |
|---|------------|--|--|------------------|
|   | 3          |  |  |                  |
|   | 3          |  |  |                  |
|   | 3          |  |  |                  |
|   | 3          |  |  |                  |
|   | 3          |  |  |                  |
|   | 3          |  |  |                  |
| Penalizaciones  |            |  |  |                  |
| Documentación sin formato especificado: P2_G#   | -2%        |  |  |                  |
| Repositorio con formato incorrecto: P2_ORGA_G# (Nombre incorrecto del repositorio).     | -2%        |  |  |                  |
| No se agregó al auxiliar al repositorio   | -5%        |  |  |                  |
| El circuito combinacional o los módulos no están contenidos en un único archivo.        | -10%       |  |  |                  |
| Presentarse tarde a la hora de calificación   | -10%       |  |  |                  |
| No tener la practica lista para ser presentada  | -10%       |  |  |                  |
| No cumplir dentro de los entregables con todo lo solicitado                             | -15%       |  |  |                  |
| No haber hecho entrega de todo lo que se pidió en el enunciado (Sección de entregables) | -20%       |  |  |                  |
| No intentaron realizar circuito en físico (El porcentaje es por circuito)               | -20%       |  |  |                  |
| No presentar la práctica en un encapsulado como el que se detalla en el enunciado       | -25%       |  |  |                  |
| Anomalías presentadas durante la calificación   | -30%       |  |  |                  |
| Entrega fuera de fecha  | -40%       |  |  |                  |
| Utilización de compuertas lógicas (integrados) en módulos o segmentos no autorizados    | -50%       |  |  |                  |
| No se utilizaron las herramientas autorizadas   | -100%      |  |  |                  |
| No estuvo presente en la calificación   | -100%      |  |  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100</b> |  |  |                  |

\* Se deben tomar en cuenta las consideraciones mencionadas en el enunciado de la Practica 2, para que su calificacion tenga validez

Estoy conforme con la nota obtenida:

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 1

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 2

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 3

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 4

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 5

\_\_\_\_\_

Firma del Estudiante 6

\_\_\_\_\_

Firma del Auxiliar